



โรงเรียนวัดมะลิ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ใบงาน


รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ไฟฟ้า เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างถูกวิธี วงจรเปิด และวงจรปิด

ชื่อ ชั้น

ตัวชี้วัด ว2.3 ป.6/2 เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

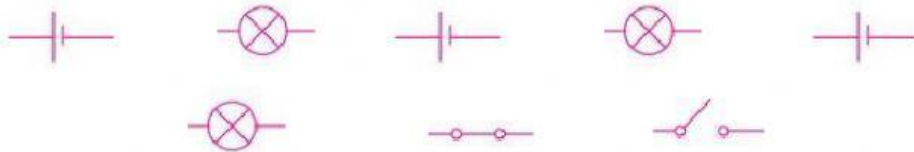คำชี้แจง : ให้นักเรียนลากสัญลักษณ์แสดงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้
เติมให้สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง



ภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้า	แผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้า
 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย	
 วงจรปิด	
 วงจรเปิด	

ผู้สอน ครูรัศมี จิตวิมลนิมิต