

Latihan Objektif - Pilih jawapan yang betul

Q1 Elemen sistem elektrik terdiri daripada yang berikut, kecuali

- A beban
- B sumber
- C kawalan
- D keselamatan

Q2 Alatan elektrik manakah yang menggunakan medium tanpa wayar?



A



B



C



D

Q3 Arus elektrik terdiri daripada arus terus (AT) dan arus ulang alik (AU). Peralatan elektrik manakah yang menggunakan arus terus (AT)?

- A Mesin pengisar
- B Skuter elektrik
- C Cerek elektrik
- D Periuk nasi elektrik

Q4 Aspek reka bentuk peralatan elektrik terdiri daripada

I Keselamatan


III Sambungan litar

II Jenis komponen

IV Kedudukan peranti dalam litar


- A I, II dan III
- B I, II dan IV
- C I, III dan IV
- D II, III dan IV

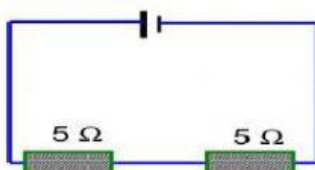Q5 Rajah berikut menunjukkan litar siri. Hitungkan jumlah rintangan yang ditunjukkan.



- A 2.5Ω
- B 5Ω
- C 7Ω
- D 10Ω

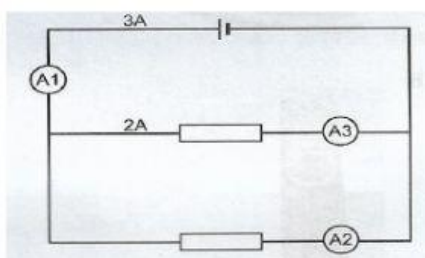Q6 Rajah berikut menunjukkan litar selari. Berapakah bacaan ammeter A2?



- A 0.1 A
- B 1 A
- C 2 A
- D 3 A