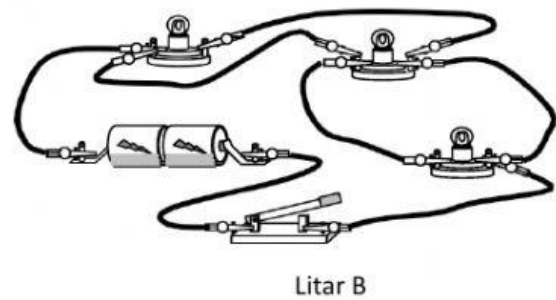
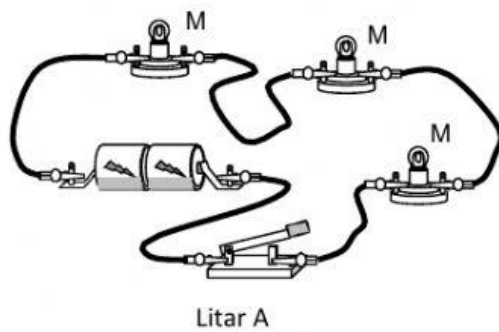


Q1 Rajah A menunjukkan litar siri manakala Rajah B menunjukkan litar selari



Berdasarkan rajah itu.

- (i) Litar manakah yang paling sesuai untuk gajet elektrik bagi mendapatkan kecerahan yang sama.
- (ii) Berikan tiga alasan pemilihan jawapan anda di (a) dengan membuat perbandingan antara kedua-dua kaedah sambungan itu.

Bil	Litar A	Litar B
1		
2		
3		

- (iii) Nyatakan tiga elemen sistem elektrik pada litar yang kamu pilih itu.

- (a)
- (b)
- (c)