



Ayo, kita pasangakan beberapa alat listrik di bawah ini berdasarkan fungsinya!



Alat yang dapat menyambungkan dan menutup arus listrik dalam rangkaian listrik



Menghasilkan listrik, arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif



Konduktor yang mengalirkan arus listrik



Mengubah energi listrik menjadi cahaya

1. Apa yang membedakan listrik rangkaian paralel dengan seri?

Rangkaian seri yaitu rangkaian yang disusun secara sejajar sedangkan rangkaian paralel yaitu rangkaian yang disusun secara berderet

Rangkaian seri yaitu rangkaian yang disusun secara berderet sedangkan rangkaian paralel yaitu rangkaian yang disusun secara sejajar

2. Tuliskan contoh pemanfaatan rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari!



Lampu
lalu lintas

Senter

Saklar di
rumah

Lampu
hias

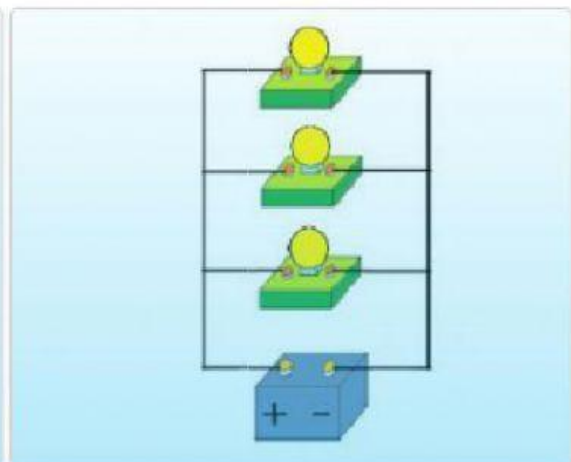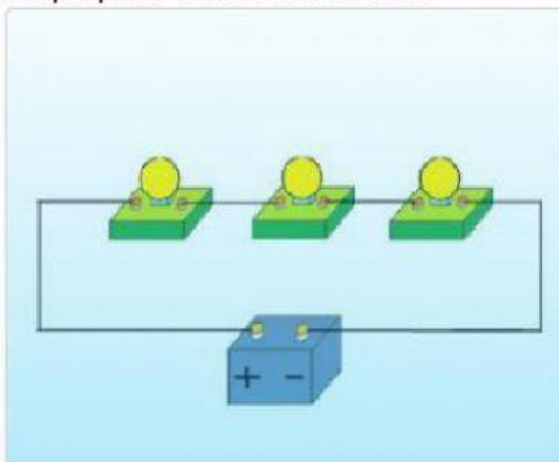3. Gambarkan sebuah rangkaian listrik paralel dengan dua baterai dan dua lampu pada kolom berikut ini!



Nama :

No. Presensi :