
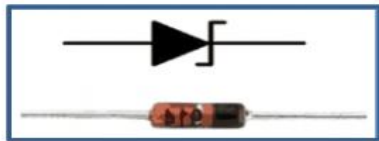


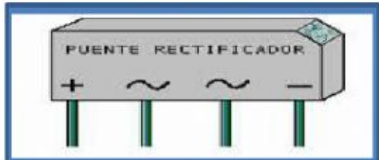
1.- Encuentre el nombre correspondiente de los siguientes gráficos y una con línea según corresponda.




a) Diodo zener



b) Diodo led

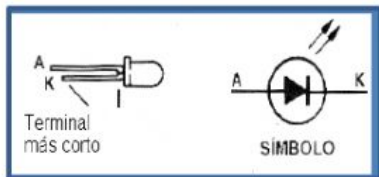



c) Diodo rectificador

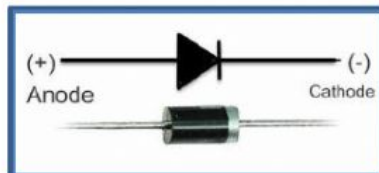

d) Puente de diodos

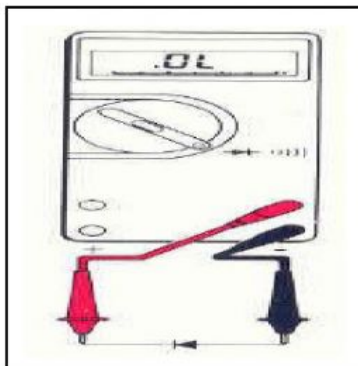2.- Escriba el nombre que corresponde de acuerdo a la imagen.



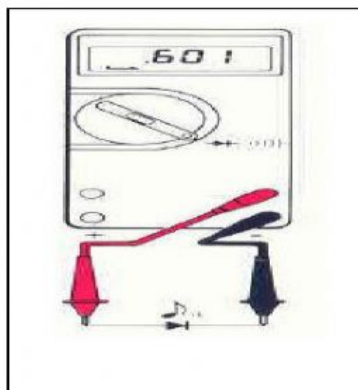


Posibles respuestas



Polarización Indirecta

Polarización Inversa

Polarización Directa

Polarización Continua