

ใบบงานวิทยาศาสตร์
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 เรื่อง การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

ชื่อ - สกุล.....ชั้น ป.....เลขที่.....

คำชี้แจง

1. ขีด ✓ ลงในตารางตามการคาดคะเน และผลสังเกตของหลอดไฟ
2. ให้เลือกคำตอบความสว่างของหลอดไฟฟ้าเมื่อต่อวงจรในลักษณะต่างๆ

ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.6/3

ลักษณะการต่อถ่านไฟฉาย	การคาดคะเน		ผลการสังเกต	
	หลอดไฟฟ้าสว่าง	หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง	หลอดไฟฟ้าสว่าง	หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง
				
				
				

รูปภาพการต่อวงจรไฟฟ้า	คาดคะเนความสว่างของหลอดไฟฟ้า	ผลการสังเกตความสว่างของหลอดไฟฟ้า
1. 		
2. 		
3. 		
4. 		