


LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Muatan : IPA Tema 3 Subtema 1 KD 3.4


Nama : Kelas: 6 No.Absen: Tanggal:

Isilah dengan cara menarik panah dari kiri ke kanan !

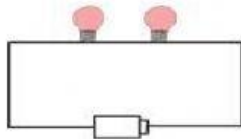1. Sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik adalah
2. Alat ini berfungsi menghasilkan listrik yaitu
3. Sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik adalah
4. Benda ini berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya yaitu
5. Sakelar terhubung sehingga arus listrik mengalir adaah rangkaian listrik
6. Gambar di bawah ini adalah rangkaian listrik



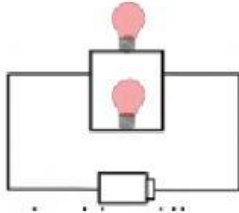7. Gambar di bawah ini adalah rangkaian listrik



8. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan dan tidak bercabang adalah ciri
9. Jika salah satu lampu padam ,lampu lainnya padamkarena aliran lampu terputus adalah ciri
10. Contoh alat listrik yang dirangkai secara seri adalah

kabel listrk

sakelar

seri

lampu

ciri Rangkaian paralel

baterai

senter

parallel

tertutup

ciri rangkaian seri

SELAMAT MENGERJAKAN