



PUNCA MENTOL TIDAK MENYALA

Tandakan  pada jawapan yang betul

1) Mentol rosak Mentol elok

2) Suis tertutup Suis terbuka

3) Sel kering kehabisan tenaga Sel kering banyak tenaga

4) Mentol dipasang dengan longgar Mentol dipasang dengan ketat

5) Penyambungan wayar kemas Penyambungan wayar tidak kemas

6) Sel kering dipasang dengan betul Sel kering dipasang terbalik

