

65. Calcula la corriente que circula por cada rama en la red de la figura.

