



ใบงานการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย (๓)

ชื่อ - สกุล.....ระดับชั้น.....

คำชี้แจง ให้นักเรียนนำภาพที่มีความสัมพันธ์กับคำถาม มาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้อง

สังเกตความสว่างของหลอดไฟฟ้าเมื่อเพิ่มเซลล์ไฟฟ้า

รูปภาพการต่อวงจรไฟฟ้า	คาดคะเนความสว่างของหลอดไฟฟ้า	ผลการสังเกตความสว่างของหลอดไฟฟ้า
1.		
2.		
3.		
4.		

คาดคะเนความสว่างของหลอดไฟฟ้า

หลอดไฟฟ้าสว่างเล็กน้อย

หลอดไฟฟ้าสว่างมากที่สุด

หลอดไฟฟ้าสว่างเพิ่มขึ้น

หลอดไฟฟ้าสว่างเพิ่มขึ้นอีก

ผลการสังเกตความสว่างของหลอดไฟฟ้า

หลอดไฟฟ้าสว่างเล็กน้อย

หลอดไฟฟ้าสว่างเพิ่มขึ้นอีก

หลอดไฟฟ้าสว่างมากที่สุด

หลอดไฟฟ้าสว่างเพิ่มขึ้น