

การต่อวงจรไฟฟ้า อย่างง่าย

1.การเพิ่มหลอดไฟในวงจร
ไฟฟ้าแบบอนุกรม ทำให้
หลอดไฟเป็นอย่างไร ?



หลอดไฟทั้งหมดสว่างมากขึ้น
หลอดไฟทั้งหมดสว่างน้อยลง

2.ข้อใดคือความหมาย
ของการต่อหลอดไฟ
แบบอนุกรม ?

การนำหลอดไฟแบบมาเรียงต่อกัน



การนำหลอดไฟมาต่อกันแบบขนาน



Cr.ครูโอ๋

เพิ่มเติม ม.3
กลุ่ม ก วนองคาร

3.ข้อใดคือการต่อวงจร
แบบอนุกรม ?

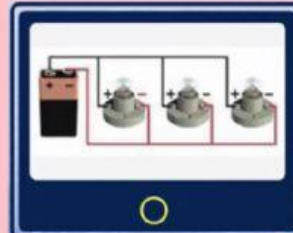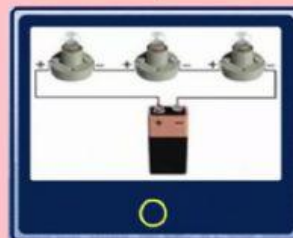

ชื่อ-นามสกุล

ชั้น

เลขที่

