

الاسم /

لاحظ الرسم المجاور الذي يمثل دائرة كهربائية بسيطة مغلقة؛ ثم أجب عن الأسئلة التالية:

1- ما مصدر الإلكترونات التي تتدفق عبر الدائرة الكهربائية؟

2- ما تحولات الطاقة في كل من:

- البطارية:

- المصباح:

3- ما السبب في انخفاض قدرة البطارية؟

