

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Muatan : IPA Tema 3 Subtema 2 KD 3.4

Nama : Kelas: 6 No.Absen: Tanggal:

PILIH LAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING BENAR !

1. Rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau bercabang dinamakan rangkaian....

- A. Paralel
- B. Seri
- C. Campuran
- D. Semi paralel

2. Pernyataan yang paling tepat tentang rangkaian listrik paralel adalah....

- A. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak padam
- B. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain juga padam
- C. Jika sakelar tertutup, listrik tidak akan mengalir
- D. Jika sakelar terbuka, listrik akan tetap mengalir


3. Contoh yang bukan instalasi rangkaian listrik paralel adalah....

- A. di rumah- rumah
- B. gedung perkantoran
- C. senter lampu
- D. lampu lalu lintas

4. Gabungan rangkaian seri dan rangkaian paralel dinamakan rangkaian....

- A. Seri
- B. Penuh
- C. Kelompok
- D. Campuran

5. Perhatikan gambar di bawah!

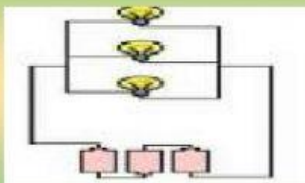

Berdasarkan gambar tersebut jika lampu ke 3 mati, maka....

- A. Lampu ke 1 mati dan lampu ke 2 hidup
- B. Lampu ke 2 mati dan lampu ke 1 hidup
- C. Lampu ke 1 dan ke 2 tetap hidup
- D. Lampu ke 1 dan lampu ke 2 mati

