

TUGAS IPA

LENGKAPI TABEL DI BAWAH INI DENGAN MENIMDAHKAN DAN MENEMPELKAN JAWABAN PADA TABEL!

PILIHAN JAWABAN GAMBAR

Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter, seperti berikut ini:



sumber: Dok, Kemendikbud

GAMBAR	NAMA	FUNGSI
1		
2		
3		
4		

PILIHAN JAWABAN

NAMA

KEPALA SENTER

LEMPENG LOGAM

BATEREI

SAKELAR

FUNGSI

DUDUKAN LAMPU

PENYANGGA DAN
PENGHUBUNG
ARUS LISTRIK

MENGHIDUPKAN/
MEMATIKAN ARUS
LISTRIK

SUMBER ARUS
LISTRIK