

ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6





คะแนน

เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า

ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.6/5 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายต่อการหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม และแบบขนาน

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแทนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม

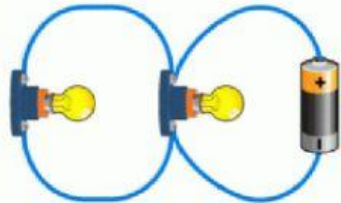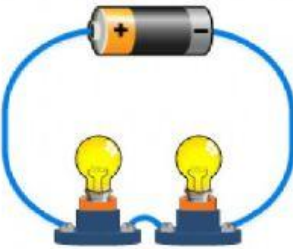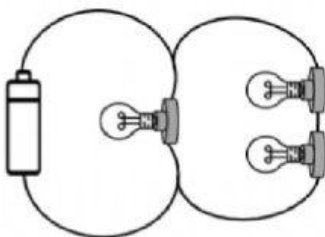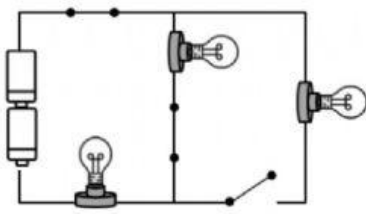 รูปภาพการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย	 แผนภาพวงจรไฟฟ้า
	☐ อนุกรม ☐ ขนาน ☐ ผสม
	☐ อนุกรม ☐ ขนาน ☐ ผสม
	☐ อนุกรม ☐ ขนาน ☐ ผสม
	☐ อนุกรม ☐ ขนาน ☐ ผสม