

عزيزي الطالب: أجب عن الأسئلة التالية:

1- مصباح كهربائي يسري في دائرته تيار مقداره **0.1 أمبير**. فإذا كانت مقاومة الدائرة **30 أوم**، فما **جهد** الدائرة؟
أ- 3 فولت ب- 30 فولت ج- 300 فولت

2- مدفأة كهربائية فرق الجهد بين طرفيها **300 فولت**، ويمر فيها تيار كهربائي شدته **5 أمبير**، ما مقدار **مقاومة** سلكها؟
أ- 600 أوم ب- 60 أوم ج- 6 أوم

3- تم توصيل بطارية فرق الجهد بين قطبيها **40 فولت** بمقاومة مقدارها **10 أوم**. فما شدة التيار المار في الدائرة؟
أ- 0.4 أمبير ب- 4 أمبير ج- 40 أمبير

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.