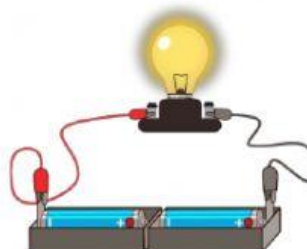
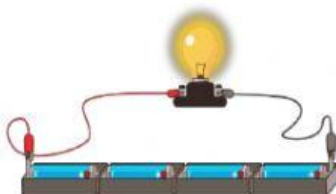
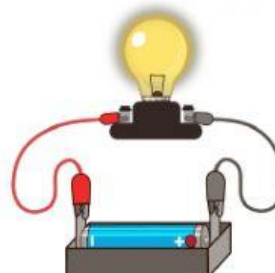
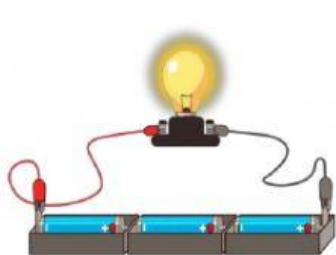


## แบบฝึกหัดเรื่อง การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกแผนภาพการต่อเซลล์ไฟฟ้าให้ตรงกับข้อความที่กำหนดให้



| การต่อเซลล์ไฟฟ้า         | แผนภาพการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม |
|--------------------------|---------------------------------|
| การต่อเซลล์ไฟฟ้า 1 เซลล์ |                                 |
| การต่อเซลล์ไฟฟ้า 2 เซลล์ |                                 |
| การต่อเซลล์ไฟฟ้า 3 เซลล์ |                                 |
| การต่อเซลล์ไฟฟ้า 4 เซลล์ |                                 |