



أجب عن الأسئلة التالية:

1- ما نوع التوصيل في الدائرة الكهربائية المجاورة.

توالي توازي

2- ماذا يحدث لإضاءة المصابيح إذا بدلنا البطارية ببطارية أخرى تعطي فرقاً أكبر في الجهد؟

تزداد شدة الإضاءة تقل شدة الإضاءة لا تتغير شدة الإضاءة

3- إذا أضفنا مصباحاً ثالثاً للدائرة ووصلناه بالطريقة نفسها ماذا يحدث لكل من:

- المقاومة الكلية في الدائرة؟ لا تتغير تقل تزداد

- التيار الكلي في الدائرة؟ لا تتغير تقل تزداد