


LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Muatan : IPA Tema 3 Subtema 3 KD 3.4

Nama : Kelas: 6 No.Absen: Tanggal:

PILIH LAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING BENAR !

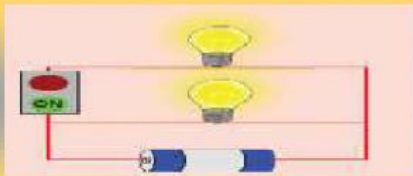1. Arus listrik hanya akan mengalir pada rangkaian....
 - A. terbuka
 - B. tertutup
 - C. paralel
 - D. seri
2. Alat pemutus dan penyambung arus listrik dinamakan....
 - A. sakelar
 - B. sekering
 - C. piting
 - D. konduktor



3. Rangkaian pada gambar merupakan contoh rangkaian....
 - A. paralel
 - B. seri
 - C. campuran
 - D. terbuka
4. Rangkaian lampu yang digunakan di rumah- rumah adalah rangkaian....
 - A. seri
 - B. paralel
 - C. campuran
 - D. sembarang
5. Rangkaian listrik yang tidak membutuhkan banyak kabel disebut rangkaian....
 - A. paralel
 - B. campuran
 - C. seri
 - D. terbuka