







โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศเอกชัย : เรียนออนไลน์

วิชาวิทยาศาสตร์

เรื่อง วงจรไฟฟ้า

ชื่อ - นามสกุล _____ ชั้น _____ เลขที่ _____

คำชี้แจง : ให้โยงเส้นจับคู่คำตอบให้ถูกต้อง

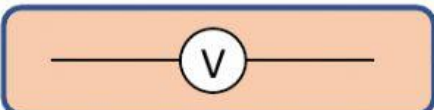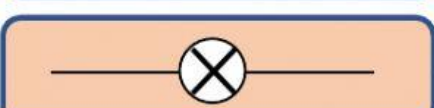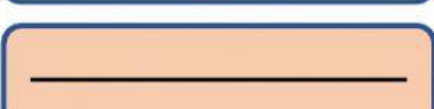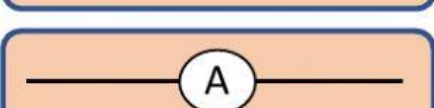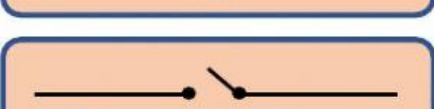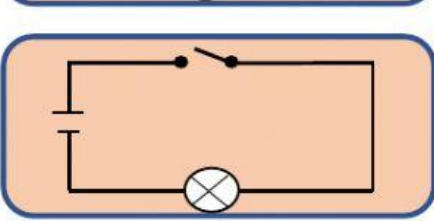1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

- เซลล์ไฟฟ้า
- แบตเตอรี่
- วงจรแบบปิด
- สายไฟฟ้า
- สวิตช์ไฟฟ้า
- ตัวต้านทาน
- วงจรแบบเปิด
- แอมมิเตอร์
- โวลต์มิเตอร์
- หลอดไฟฟ้า

