

Latihan Sains: MENGAPA MENTOL TIDAK MENYALA

Rujukan: Buku teks Sains ms 79-81.

Mengapakah Mentol Tidak Menyala?

Wah, mentol saya menyala!

Mengapakah mentol saya tidak menyala?

Mengapakah mentol saya juga tidak menyala, cikgu?

Terdapat banyak kemungkinan punca mentol tidak menyala.

Punca mentol tidak menyala dalam sesuatu litar lengkap adalah kerana suis terbuka, sel kering kekurangan tenaga atau mentol rosak.

Oh, kalau begitu mungkin mentol saya rosak!

- 1 Kugan memeriksa mentol.
- 2 Kugan menukar mentol baharu, tetapi mentol masih tidak menyala.
- 3 Kugan menukar sel kering baharu.
- 4 Mentol Kugan masih tidak menyala.

Mungkin sel kering lama kekurangan tenaga.

Murid-murid, selain itu, pemasangan mentol pada pemegang yang tidak ketat dan penyambungan wayar pada komponen elektrik yang tidak betul juga menyebabkan mentol tidak menyala.

Berdasarkan situasi di atas, tandakan (klik) pada pernyataan yang menunjukkan punca mentol tidak menyala.

Penyambungan wayar pada komponen elektrik tidak betul.

☐

Pemasangan mentol pada pemegang tidak ketat.

☐

Pemasangan mentol pada pemegang betul.

☐

Sel kering kekurangan tenaga.

☐

Sel kering mempunyai tenaga.

☐

Suis tertutup.

☐

Suis terbuka.

☐

Mentol rosak.

☐