

عزيزي الطالب: مستعيناً بالمقطع الفيديو والمعلومات السابقة، أجب عن الأسئلة التالية:

1- قارن بين دوائر التوصيل على التوالي والتوازي من حيث المحددات الموضحة بالجدول:

				شكل الدائرة الكهربائية
توازي	توالي	توازي	توالي	نوع التوصيل
				عدد المسارات
				تأثير إزالة أحد المصابيح على الدائرة
يقل	يزداد	يقل	يزداد	تأثير إضافة مصباح جديد للدائرة على التيار