

ใบงาน เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย


คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายให้ถูกต้อง

สวิตช์

หลอดไฟ

แหล่งกำเนิด
ไฟฟ้า

สายไฟ

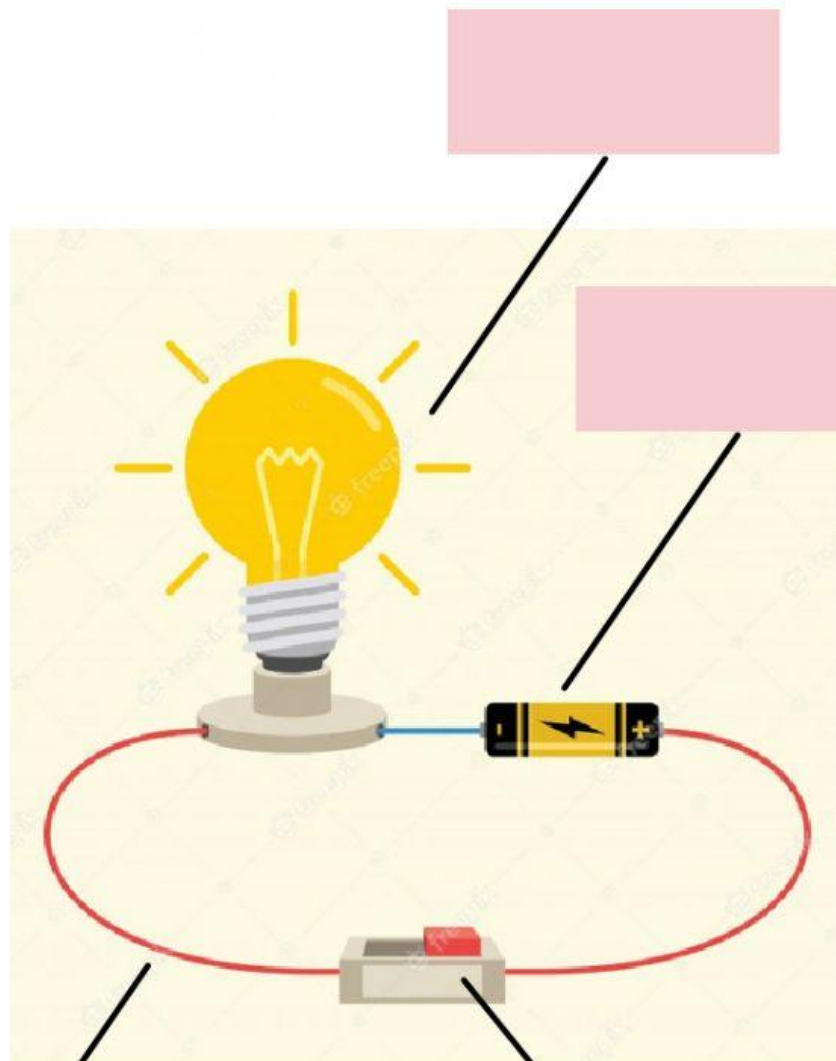

ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่