

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Nama :

No :

Petunjuk

1. Temukan jenis rangkaian lampu yang terdapat pada satu ruangan yang ada di sekolahmu.
2. Perhatikan langkah-langkah berikut:
 - a. Pilih satu ruangan di sekolah yang kamu sukai.
 - b. Amati jenis rangkaian yang digunakan dengan memperhatikan jumlah sakelar dan jumlah lampu di ruangan tersebut.
 - c. Nyala dan matikan sakelar untuk mengetahui posisi lampu yang menyaladan yang mati.
 - d. Catat hasil pengamatanmu.
 - e. Gambar rangkaian lampu tersebut sesuai dengan hasil pengamatan.

Hasil Pengamatan