

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

: IPA

: RANGKAIAN LISTRIK CAMPURAN

:

:

: ukhti.gita@gmail.com

MUATAN


MATERI

NAMA


KELAS

EMAIL GURU

Isilah titik-titik di bawah ini!

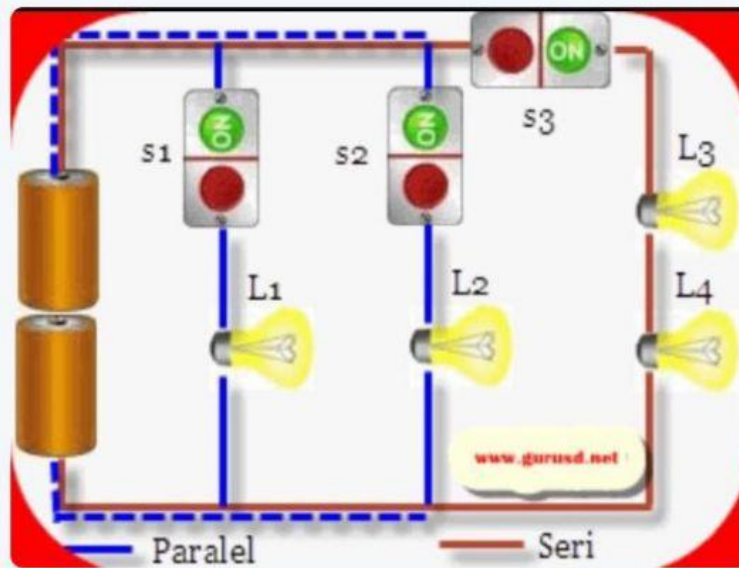

No	S1	S2	S3	L1	L2	L3	L4
1.	Dibuka	Dibuka	Dibuka				
2.	Dibuka	Dibuka	Ditutup				
3.	Dibuka	Ditutup	Dibuka				
4.	Dibuka	Ditutup	Ditutup				
5.	Ditutup	Ditutup	Dibuka				
6.	Ditutup	Ditutup	Ditutup				
7.	Ditutup	Dibuka	Ditutup				
8.	Ditutup	Dibuka	Dibuka				

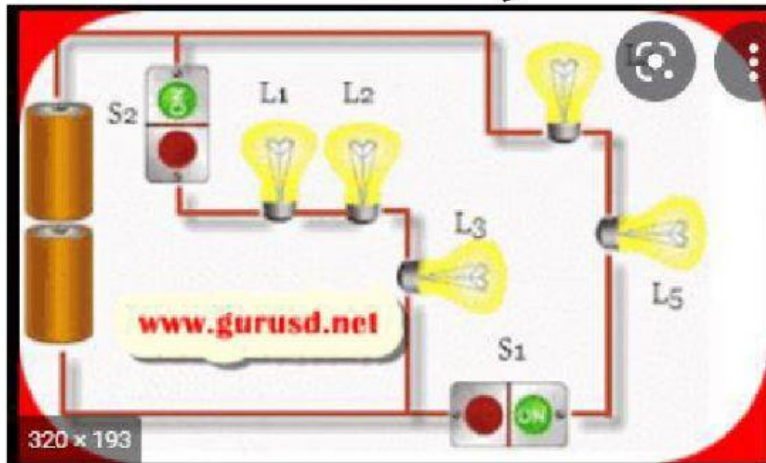

No	S1	S2	L1	L2	L3	L4	L5
1.	Dibuka	Dibuka					
2.	Dibuka	Ditutup					
3.	Ditutup	Dibuka					
4.	Ditutup	Ditutup					

Keterangan:

S : Sakelar

L : Lampu