
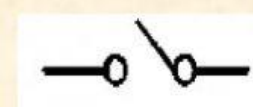
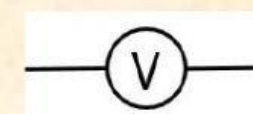
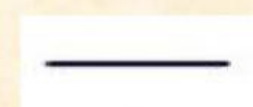
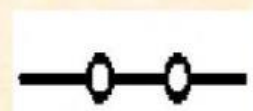
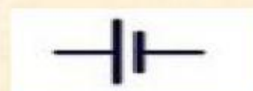


ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

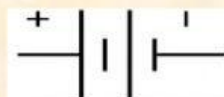คำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่สัญลักษณ์แสดงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าที่สัมพันธ์กันให้ถูกต้อง



ดร.เกรียนทอง ดันเชื้อ