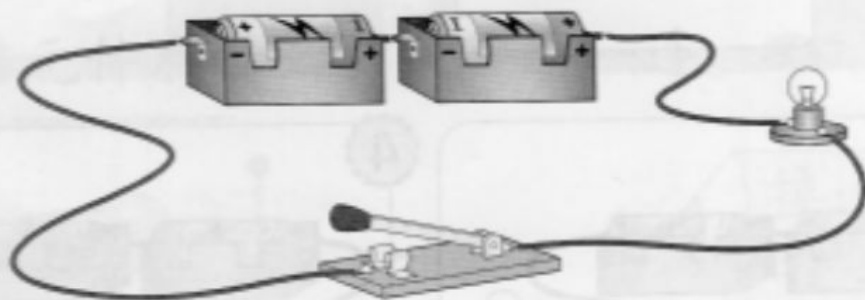


F 以下哪些情况会造成电路中的灯泡不会发亮？在正确的答案旁画“√”。 巩固

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ 干电池的电量耗尽。 | ☐ 使用红色的电线。 |
| ☐ 灯丝烧坏。 | ☐ 干电池装置错误。 |
| ☐ 开关被按下。 | ☐ 开关被拉上。 |
| ☐ 电线没有连接到元件。 | ☐ 电线断裂。 |

G 以下是凯杰所组装的电路。



他该如何调整以上的电路，以使灯泡发亮？在正确的答案旁画“√”。 巩固

- ☐ 增加多一个开关。
- ☐ 按下开关。
- ☐ 对调灯泡和开关的位置。
- ☐ 重新装置干电池两极的方向。

