

ورقة عمل – تقييمية

الاسم:	
الصف:	
هدف ورقة العمل: أن تذكر الطالب وظيفة مكونات الدائرة الكهربائية.	

صل بخط بين كل مكون والوظيفة التي يؤديها:

الخلية
الكهربائية



فتح وغلق
الدائرة
الكهربائية

المفتاح
الكهربائي



تزويد الدائرة
الكهربائية
بالطاقة

المصباح
الكهربائي



توصيل
مكونات الدائرة
الكهربائية معاً

الأسلاك



مصدر الضوء