
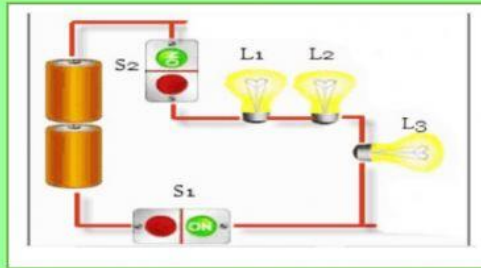


SENIN, 4 OKTOBER 2021

Tema 3 St 3 PB 1 IPA PERBEDAAN RANGKAIAN SERI DAN PARALEL

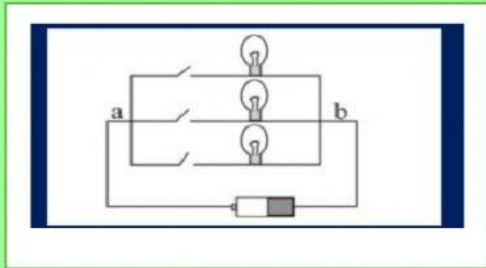
Isilah kotak kuning dengan memilih jawaban di bawah!



Amati rangkaian seri dan rangkaian paralel di atas!

Temukan persamaan dan perbedaannya rangkaian seri dan rangkaian paralel di atas!

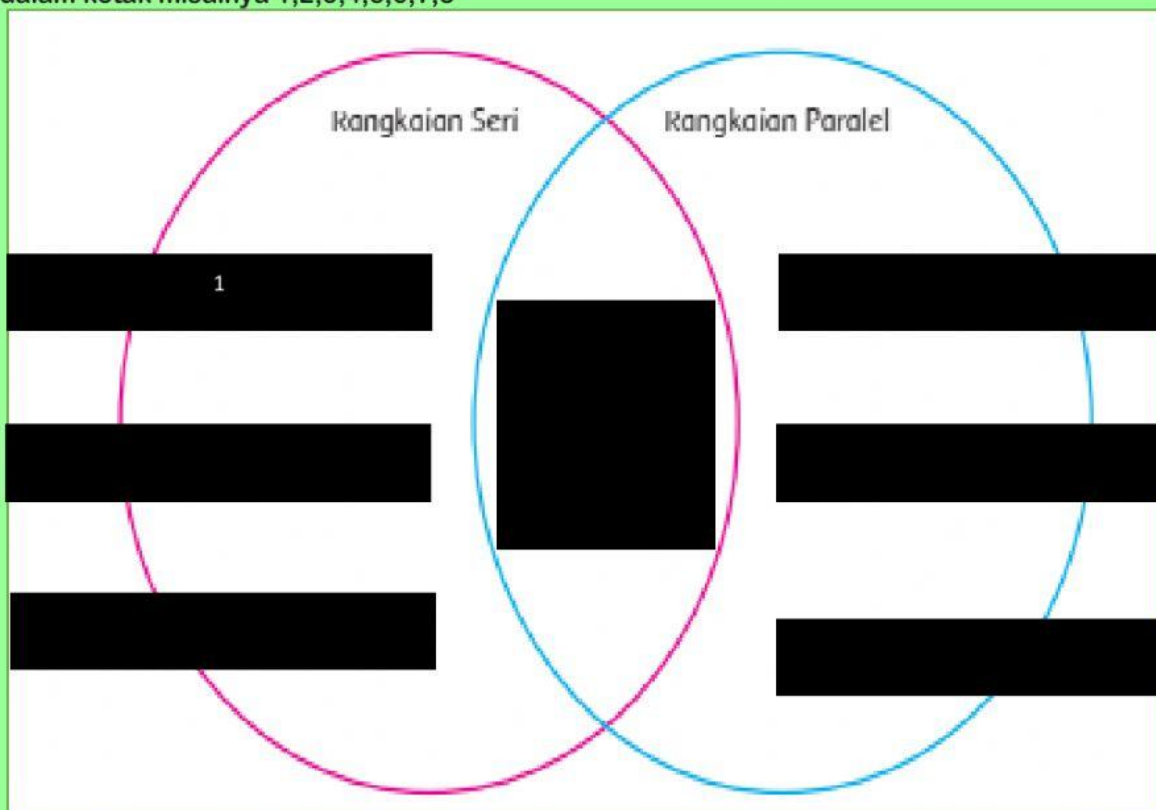Pilih jawaban di bawah kemudian tempelkan ke diagram venn berikut dengan mengisi angka dalam kotak misalnya 1,2,3,4,5,6,7,8



Rangkaian Seri

Rangkaian Paralel

1 Jika satu lampu mati, maka semua lampu ikut mati

2 Membutuhkan banyak komponen listrik

3 Untuk menyalakan rangkaian listrik yang memiliki arus, tegangan dan hambatan

4 Rangkaian Listrik membutuhkan sumber energi listrik

5 Dipasang secara berderet tanpa cabang

6 Lampu menyala lebih redup

7 Lampu menyala lebih terang

8 Dipasang sejajar terbentuk cabang diantara sumber listrik