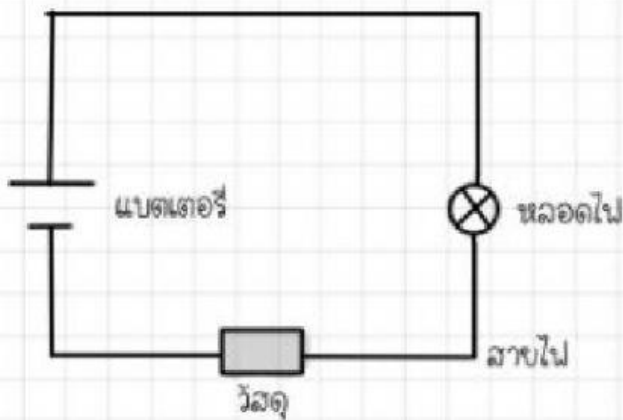


## ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า

ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

จากแผนภาพวงจรไฟฟ้า เมื่อนำวัสดุแต่ละชนิด  
ต่อเข้าไปในวงจรจะทำให้หลอดไฟสว่างหรือไม่สว่าง



วัสดุ	หลอดไฟ
ผ้า	
เชิมน้ำมัน	
ยางลบ	
ไม้บรรทัดพลาสติก	
ตะปู	
ไม้ดินสอ	
หลอดกาแฟ	
ลวดเสียบกระดาษ	

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง (ตัวนำไฟฟ้าหรือฉนวนไฟฟ้า)

วัสดุที่ให้ประจุไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่า \_\_\_\_\_

วัสดุที่ไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่า \_\_\_\_\_

