

|                                                   |                       |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>ใบงาน สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า</b>                    |                       |  |
| หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 |  |
| ชื่อ..... เลขที่.....                             |                       |  |


คำชี้แจง 1. จงเติมความหมายของภาพและจับคู่สัญลักษณ์ให้ถูกต้อง

|                |            |              |                 |
|----------------|------------|--------------|-----------------|
| สายไฟ          | เซลล์ไฟฟ้า | ออกไฟฟ้า     | สวิตช์ไฟฟ้าเปิด |
| สวิตช์ไฟฟ้าปิด | หลอดไฟฟ้า  | มอเตอร์ไฟฟ้า |                 |

1.....



2.....

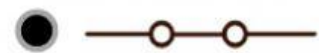

3.....




4.....



5.....



6.....

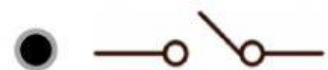

7.....

