

D 观察以下图片，然后写出灯泡不会发亮的原因。(7.1.4, 7.1.7)

电线没有完整连接	灯泡装置错误	电线断了
开关没被按下	干电池装置错误	灯丝烧坏

<p>1</p>	<p>2</p>
<p>3</p>	<p>4</p>
<p>5</p>	<p>6</p>