


LKPD RANGKAIAN LISTRIK SERI DAN PARALEL

Nama :

kelas :


Hitunglah rangkaian Listrik Seri dan Paralel pada rangkaian di bawah inii

no 1

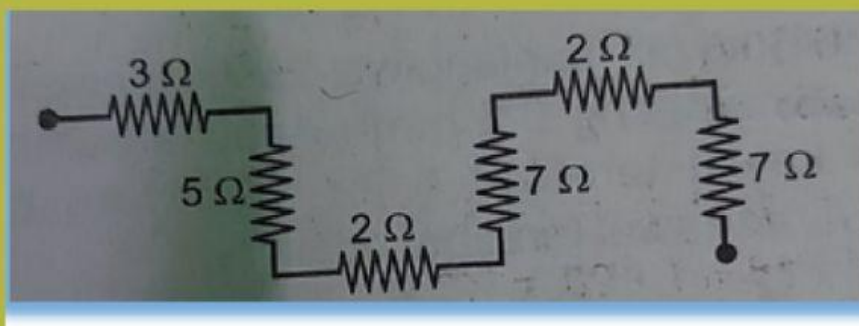


jawab :
ohm

no 2

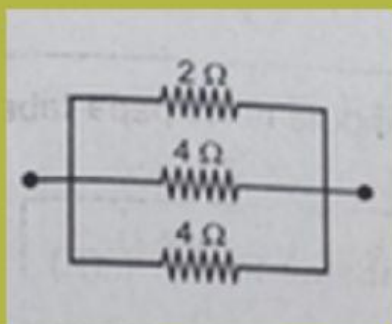


jawab :
ohm

no 3

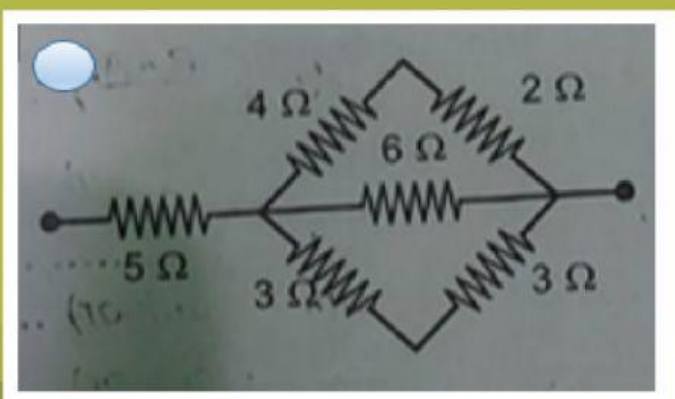

jawab :
ohm


no 4

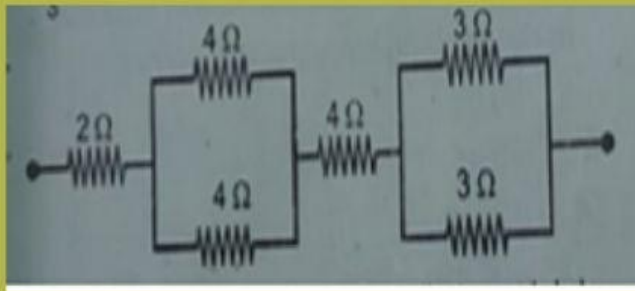

jawab :

ohm


no 5

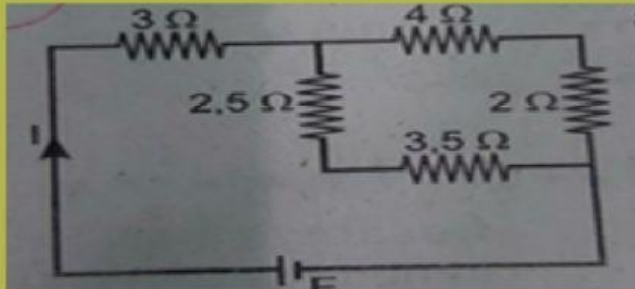

jawab :

ohm


no 6

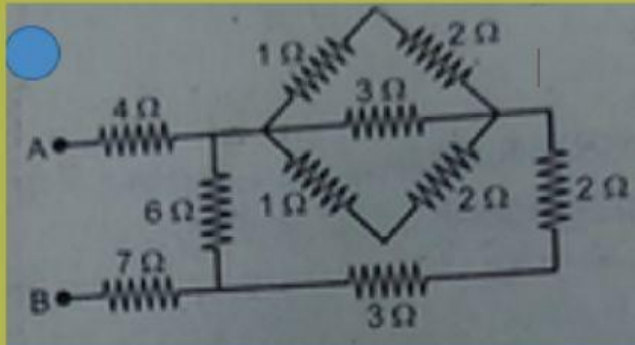

jawab :

ohm


no 7

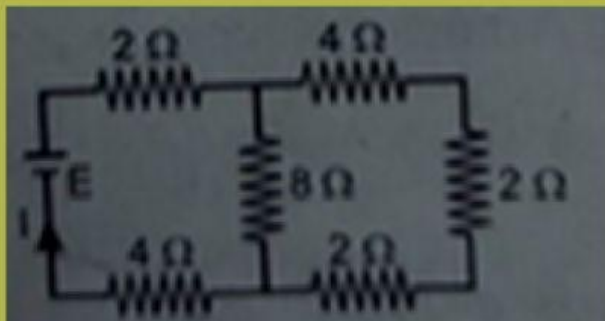

jawab :

ohm

no 8

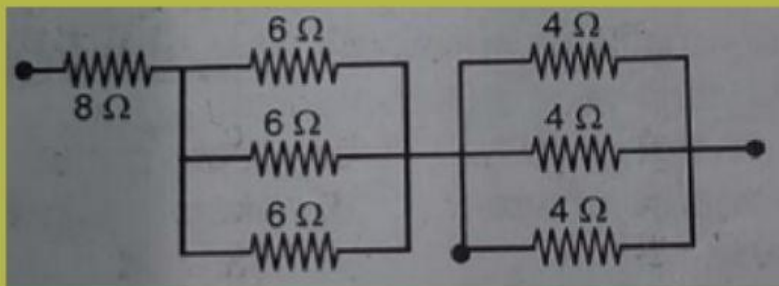

jawab :

ohm