

RESISTENCIAS EQUIVALENTES


Nombres y apellidos:

Grado y sección:


Arrastrar el valor de la resistencia equivalente al recuadro que le corresponde.




$R_{\text{equivalente}}:$

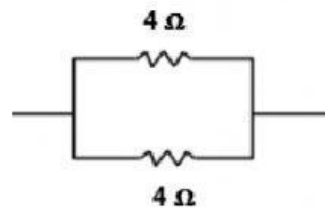

$R_{\text{equivalente}}:$

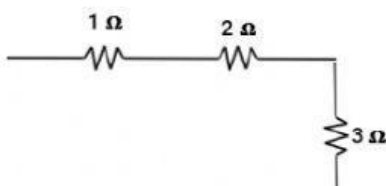

$R_{\text{equivalente}}:$

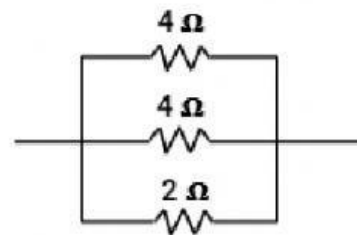

$R_{\text{equivalente}}:$

$2\ \Omega$

$6\ \Omega$

$1\ \Omega$

$8\ \Omega$