

NAMA :

KELAS

BAB 2.3 REKABENTUK ELEKTRIK

TP 1 Menyatakan elemen yang terdapat dalam sistem elektrik

NYATAKAN ELEMEN SISTEM ELEKTRIK YANG TERDAPAT DALAM GAMBARAJAH DIBAWAH

:



Jawapan :



Jawapan :



Jawapan :



Jawapan :

TP 2 Menerangkan fungsi setiap elemen elektrik

Suai padankan elemen elektrik berikut dengan penerangan yang betul :

**ELEMEN
SISTEM ELEKTRIK**

Sumber

Medium

Kawalan

Beban

PENERANGAN ELEMEN

Memutus dan menyambung litar

Menghasilkan kesan seperti cahaya, bunyi dan putaran

Berpunca daripada janakuasa, bateri, solar, nuklear dan sebagainya

Sebagai pengantara antara sumber dengan beban untuk mengalirkan arus elektrik