


LKPD-2 LISTRIK DINAMIS
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
MATA PELAJARAN : LISTRIK DINAMIS

NAMA :
KELAS :

DAVIDBOY FILE

Pasangkanlah keterangan dalam kotak dengan rangkaian yang sesuai!

1

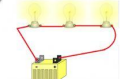

RANGKAIAN PARALEL

RANGKAIAN TERBUKA

RANGKAIAN SERI

RANGKAIAN ARUS PENDEK

RANGKAIAN SERI & PARALEL



Kartu sisa tempatkan di sini

2



RANGKAIAN PARALEL


RANGKAIAN TERBUKA

RANGKAIAN SERI

RANGKAIAN TERTUTUP


RANGKAIAN SERI & PARALEL

RANGKAIAN ARUS PENDEK

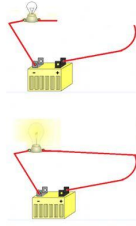

Kartu sisa tempatkan di sini

3

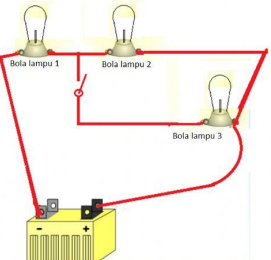

BOLA 1 MATI

BOLA 1 HIDUP

BOLA 2 HIDUP


BOLA 2 MATI

BOLA 3 HIDUP

BOLA 3 MATI

Kartu sisa tempatkan di sini

4

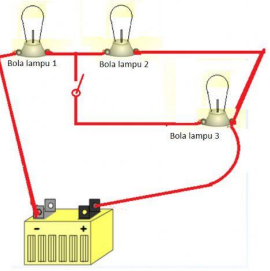

BOLA 1 MATI

BOLA 1 TERANG

BOLA 1 REDUP

BOLA 2 MATI

BOLA 2 TERANG

BOLA 2 REDUP


BOLA 3 MATI

BOLA 3 TERANG

BOLA 3 REDUP

Kartu sisa tempatkan di sini

5

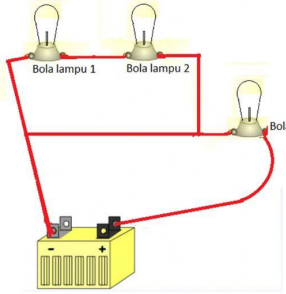

Bola lampu 1 MATI

Bola lampu 1 HIDUP

Bola lampu 2 HIDUP

Bola lampu 2 MATI

Bola lampu 3 HIDUP

Bola lampu 3 MATI

Kartu sisa tempatkan di sini