
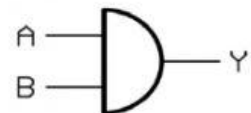
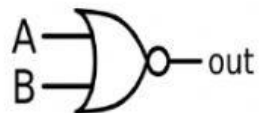


Puertas de enlace Lógica

- I. Acomoda en cada espacio la imagen y completa la tabla de verdad a la que corresponde cada compuerta lógica

Compuerta Y	Compuerta O	Compuerta NO
Imagen	Imagen	Imagen

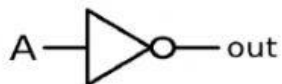

II. Analiza cada compuerta y da el resultado final.

