
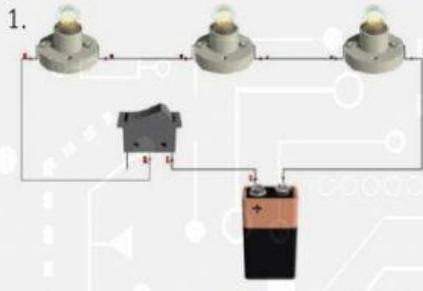


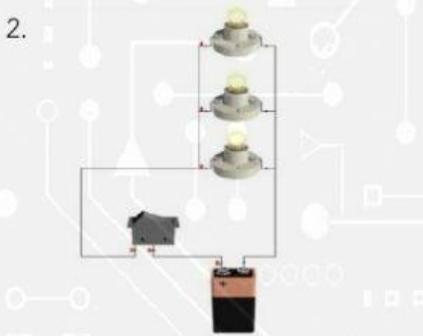
**ใบงานวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง วงจรไฟฟ้า**



เมื่อหลอดไฟ 3 ดวง ต่อแบบอนุกรมพบว่าหลอดไฟมีความสว่าง  
อย่างไร \_\_\_\_\_  
เราจะต่อหลอดไฟกี่ดวงแบบอนุกรมจะได้ไฟสว่างที่สุด \_\_\_\_\_  
เนื่องจาก \_\_\_\_\_



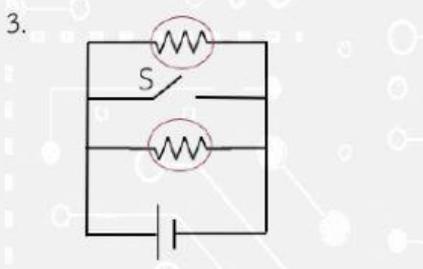เมื่อหลอดไฟ 3 ดวง ต่อแบบขนานพบว่าหลอดไฟมีความสว่าง  
อย่างไร \_\_\_\_\_  
การต่อหลอดไฟแบบตอนที่ 1 หรือแบบตอนที่ 2 ให้ความสว่าง  
มากที่สุด \_\_\_\_\_



เมื่อสับสวิตช์ S จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร \_\_\_\_\_  
นร.มีวิธีป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่างไร  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

4. วงจรเปิด หมายถึง \_\_\_\_\_

5. วงจรปิด หมายถึง \_\_\_\_\_

