

1. Jak nazýváme zařízení, které mění hodnotu napětí o stejné frekvenci?
2. Vyjmenuj části transformátoru:

3. Označení transformačního poměru:

4. Kdy nastane transformace nahoru: doplň znaménkovou nerovnost

$$p \quad 1$$

$$U_1 \quad U_2$$

$$N_1 \quad N_2$$

5. Urči transformační poměr, je-li na primární cívce 200 závitů a na sekundární 3000.

Transformační poměr je a jedná se o transformaci