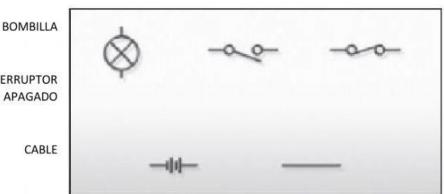
1.- UNE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO CON SU NOMBRE:



CABLE



INTERRUPTOR **ENCENDIDO**

FUENTE DE ENERGIA / PILA / BATERÍA / **GENERADOR**

2.- MIRA Y UNE











CIRCUITO EN PARALELO

CIRCUITO SIMPLE

CIRCUITO EN SERIE

3.- UNE LA IMAGEN CON SU NOMBRE

ENCHUFE

ELECTROIMÁN

FUSIBLE

FONÓGRAFO







