

1.- UNE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO CON SU NOMBRE:

BOMBILLA				INTERRUPTOR ENCENDIDO
INTERRUPTOR APAGADO				
CABLE				FUENTE DE ENERGIA / PILA / BATERÍA / GENERADOR

2.- MIRA Y UNE



CIRCUITO EN PARALELO



CIRCUITO SIMPLE



CIRCUITO EN SERIE

3.- UNE LA IMAGEN CON SU NOMBRE

ENCHUFE

ELECTROIMÁN

FUSIBLE

FONÓGRAFO

