
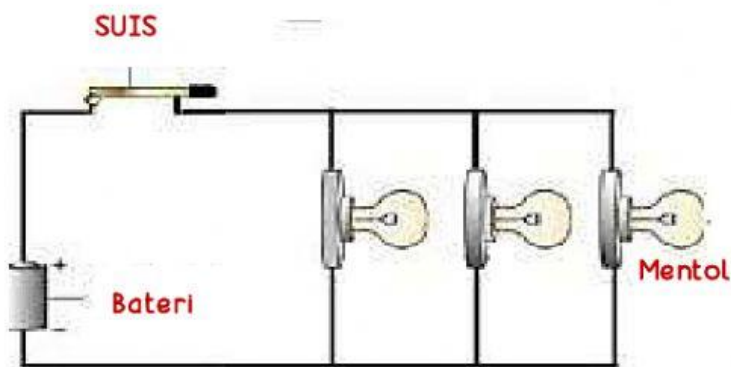


LATIHAN INTERVENSI

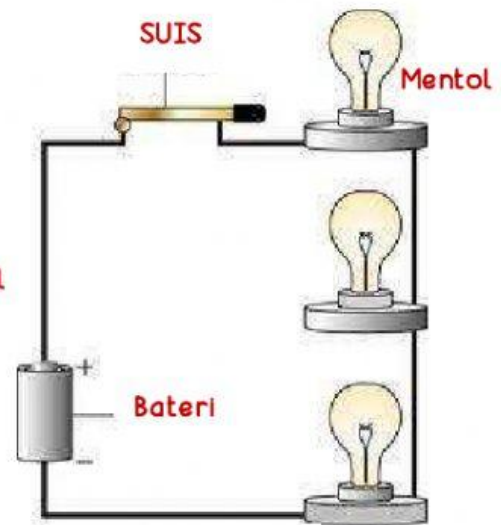Rajah di bawah menunjukkan litar bergambar untuk gajet elektrik. Berdasarkan gambarajah di atas



Rajah A



Rajah B

1. Namakan jenis litar di atas;

Rajah A :

Rajah B :

2. Nyatakan elemen komponen yang terdapat bagi gambarajah litar di atas dengan melengkapkan jadual di bawah.


Komponen	Elemen
	Beban
	Sumber
	Kawalan

3. Jika satu mentol terbakar, apakah kesannya kepada mentol yang lain?

Rajah A :

Rajah B :

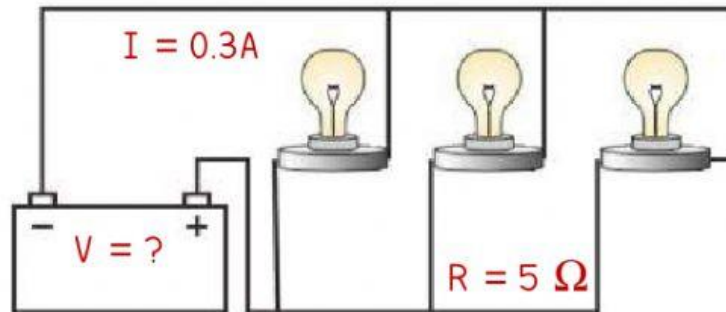Kirakan parameter voltan dan kuasa dalam litar tersebut jika arus yang dibekalkan ialah 0.3A dan nilai rintangan $5\ \Omega$



Voltan	Kuasa
Rumus, $V = \square \times \square$ $= \square \times \square$ $= \square$ unit	Rumus, $P = \square \times \square$ $= \square \times \square$ $= \square$ unit

