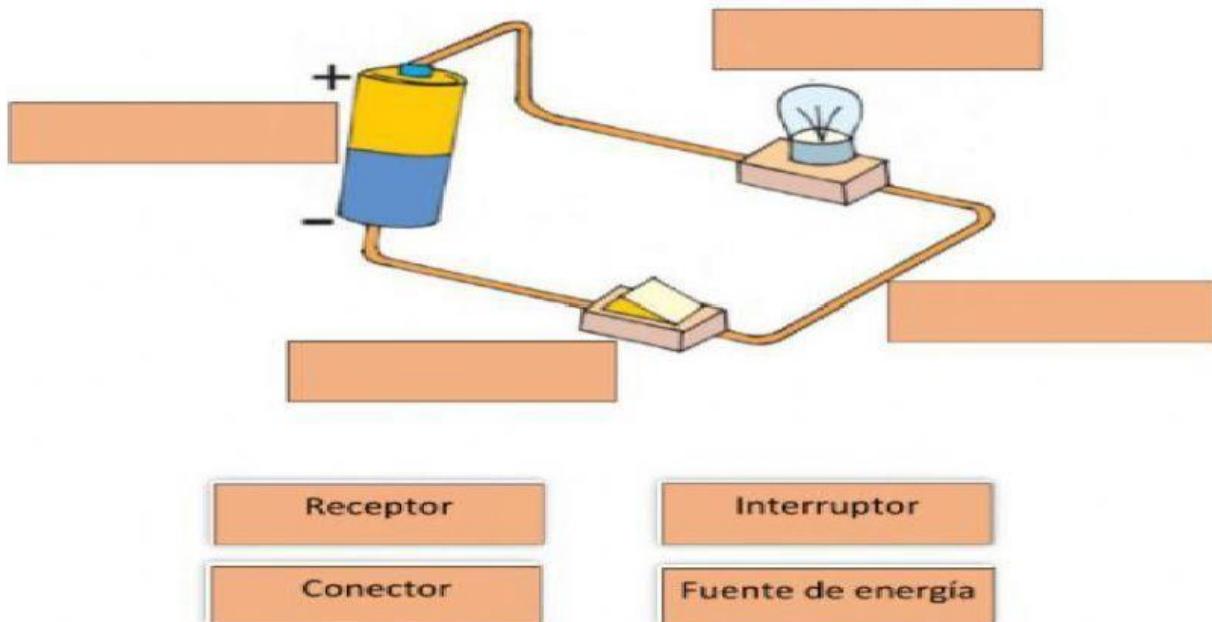





CIRCUITOS ELECTRICOS



1.- Observa el circuito eléctrico. Luego, arrastra el nombre de los componentes del circuito donde corresponda.



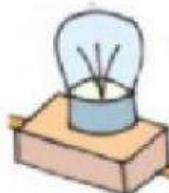2.- Une con una línea cada componente del circuito con la función que realiza.



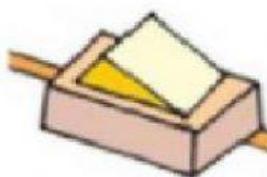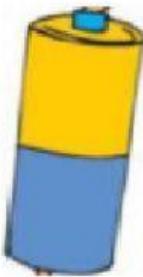Une los componentes del circuito y permite el flujo de la corriente eléctrica.



**Transforma la energía
eléctrica en energía luminica**

