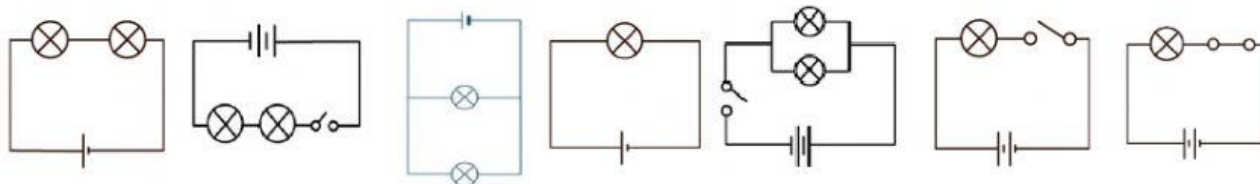


ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

ใบงานคำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกแผนภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้าให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		