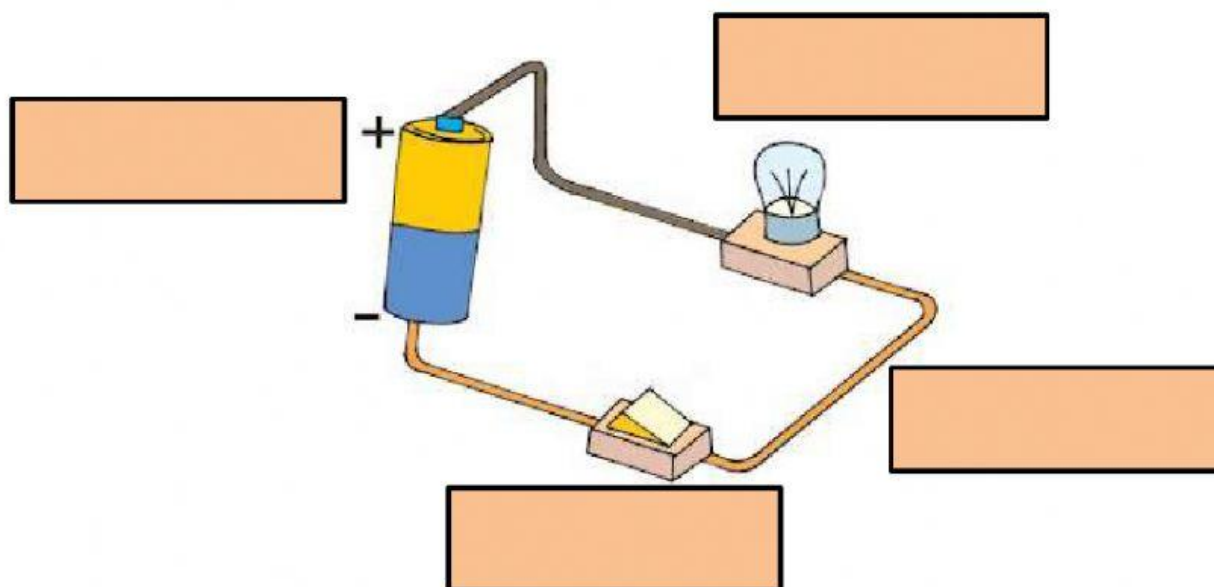




Los circuitos eléctricos

1. Observa el circuito eléctrico. Luego, arrastra el nombre de los componentes del circuito donde corresponda.



RECEPTOR

INTERRUPTOR

CONECTOR

FUENTE DE
ENERGÍA

Marca la alternativa correcta.

- ¿Cuántos elementos tiene un circuito?

a) dos

b) tres

c) cuatro

d) cinco

e) seis



- Transforma la energía

- | | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| a) receptores | b) conductores | c) interruptor |
| d) fuente de energía | e) luz | |

- Transporta la energía

- | | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| a) receptores | b) conductores | c) interruptor |
| d) fuente de energía | e) luz | |

- Abre y cierra el circuito

- | | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| a) receptores | b) conductores | c) interruptor |
| d) fuente de energía | e) luz | |

- Se encarga de desplazar la corriente eléctrica.

- | | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| a) receptores | b) conductores | c) interruptor |
| d) fuente de energía | e) luz | |



- Una fuente de energía puede ser

- | | | | | |
|--------|----------|-------------|------------|-----------|
| a) usb | b) mouse | c) cuaderno | d) batería | e) cables |
|--------|----------|-------------|------------|-----------|