









โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศเอกชัย : เรียนออนไลน์

วิชาวิทยาศาสตร์

เรื่อง วงจรไฟฟ้า

ชื่อ - นามสกุล _____ ชั้น _____ เลขที่ _____

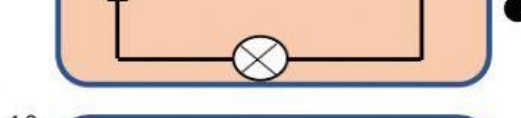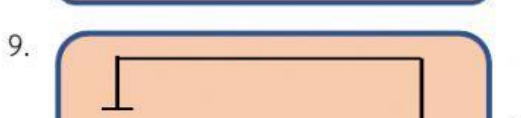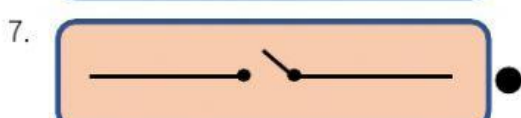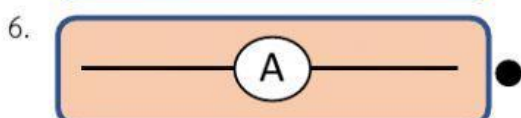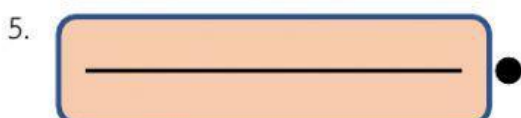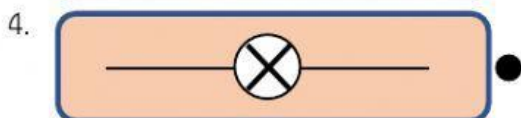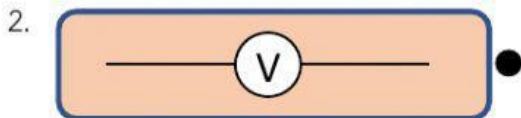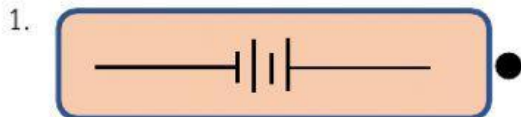คำชี้แจง : ให้โยงเส้นจับคู่คำตอบให้ถูกต้อง



• เซลล์ไฟฟ้า

• แบตเตอรี่

• วงจรแบบปิด

• สายไฟฟ้า

• สวิตช์ไฟฟ้า

• ตัวต้านทาน

• วงจรแบบเปิด

• แอมมิเตอร์

• โวลต์มิเตอร์

• หลอดไฟฟ้า

