

ชื่อ-นามสกุล.....เลขที่.....

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ไฟฟ้า บทที่ 1 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย เรื่อง ปริมาณไฟฟ้า



ตาราง ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า  
ของหลอดไฟฟ้าขนาด 6 โวลต์

คำชี้แจง : ให้นักเรียนสังเกตผลการทดลองและบันทึกผลการทดลองลงในตารางให้ถูกต้อง

จำนวนถ่านไฟฉาย 1.5 V (ก้อน)	ความต่างศักย์ไฟฟ้า (โวลต์)	กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)
1		
2		
3		
4		

