

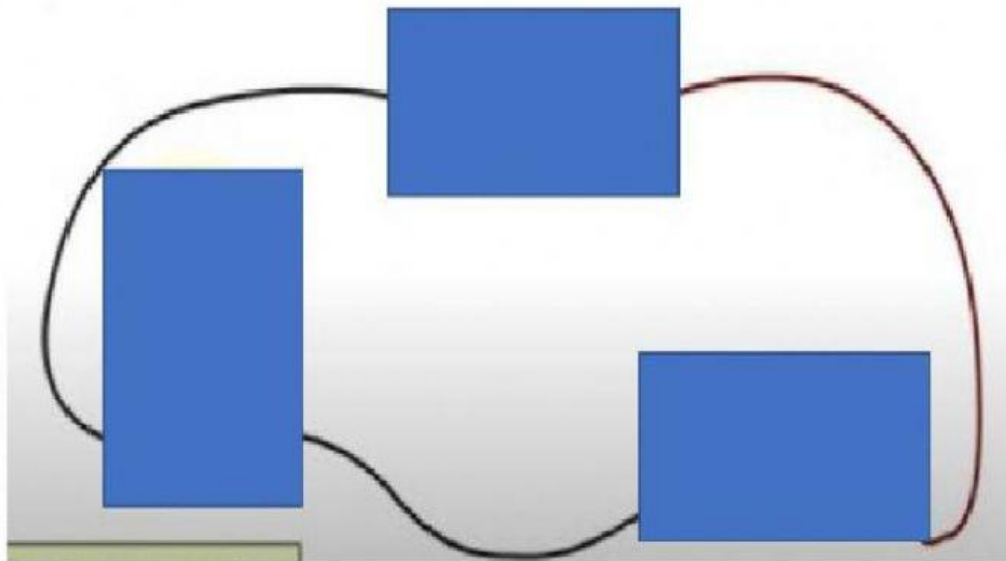
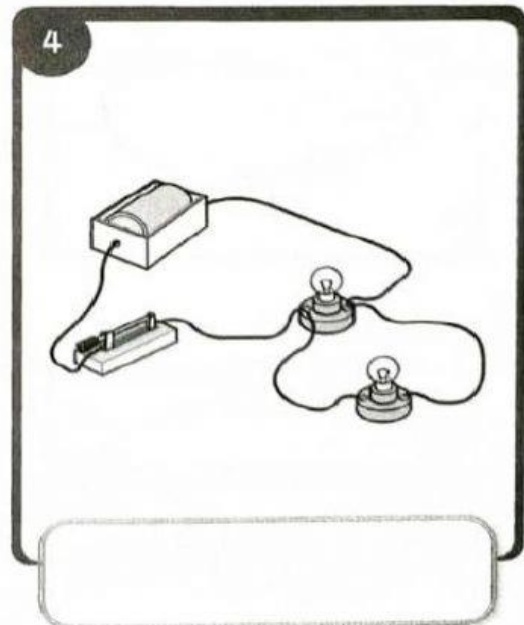


Nama :

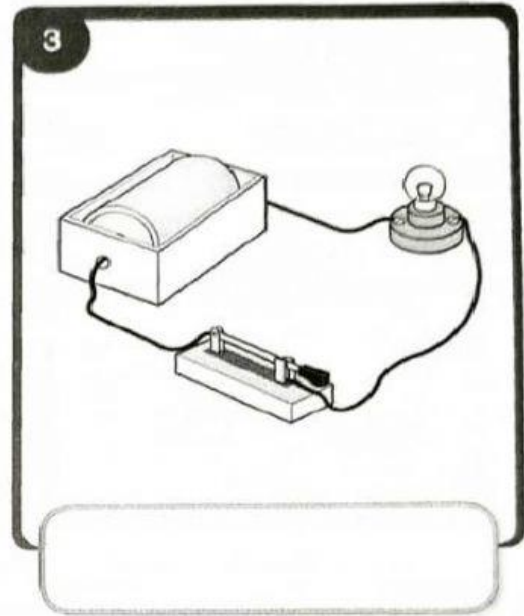A) Bina litar elektrik dengan komponen elektrik yang diberikan.  
(drag and drop)



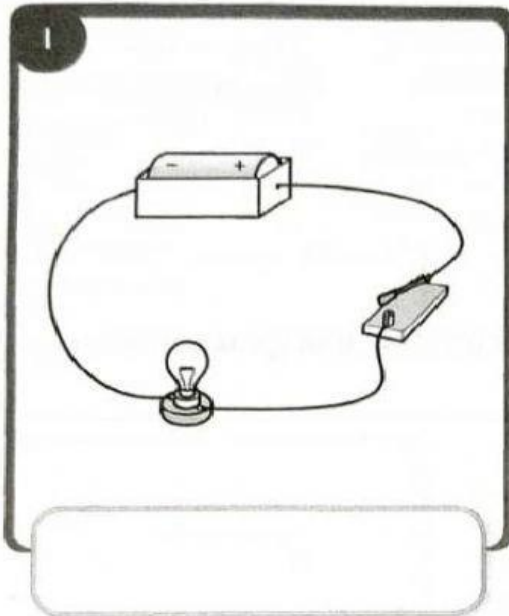B) Nyatakan **menyala** atau **tidak menyala** bagi mentol dalam gambar di bawah.




C) Semua mentol ini tidak menyala. Padankan sebabnya.  
(drag and drop)


sel kering  
kekurangan  
tenaga

mentol telah  
rosak

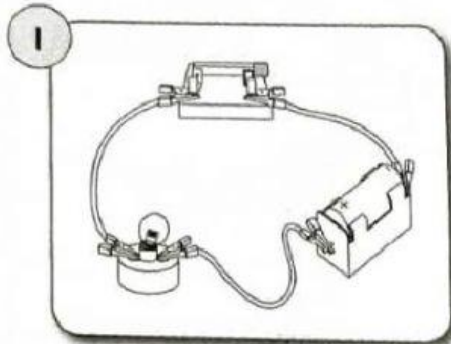
mentol tidak dipasang  
dengan ketat pada  
pemegang



Mentol tidak menyala kerana

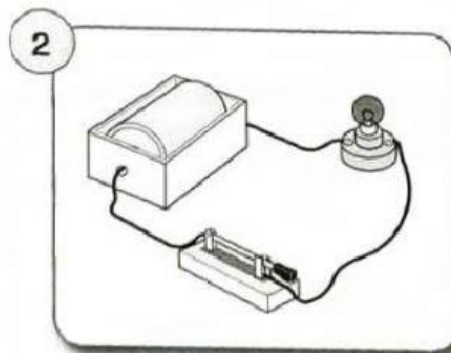

Mentol tidak menyala kerana

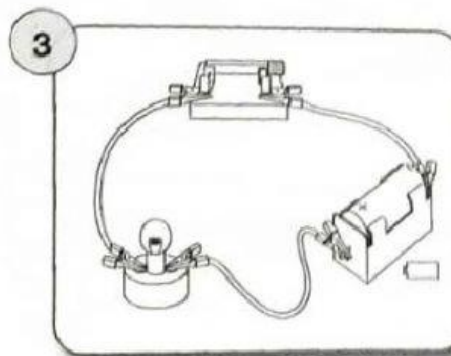

Mentol tidak menyala kerana