




รายวิชา วิทยาศาสตร์ ม.3

ใบงานออนไลน์


เรื่อง ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อเล่น

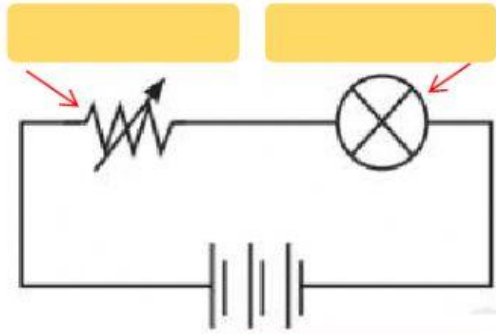
คำชี้แจง : ให้นักเรียนกตเลือกคำตอบที่ถูกต้อง




การต่อวงจรแบบ

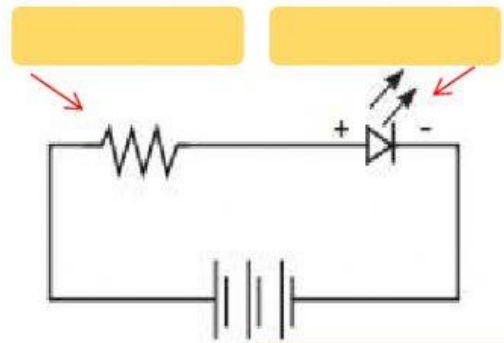


การต่อวงจรแบบ

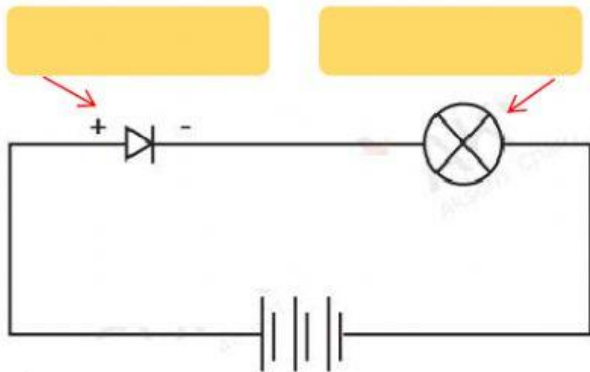


การต่อวงจรไดโอด

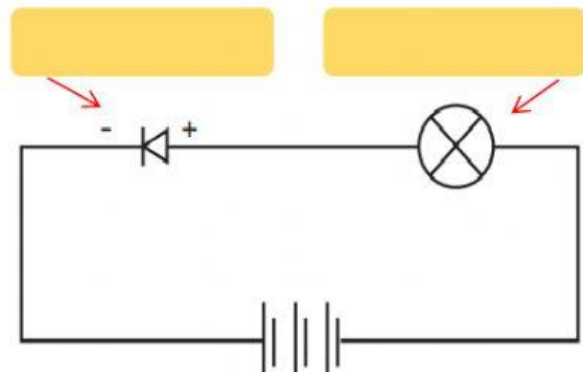

การต่อวงจรไดโอด

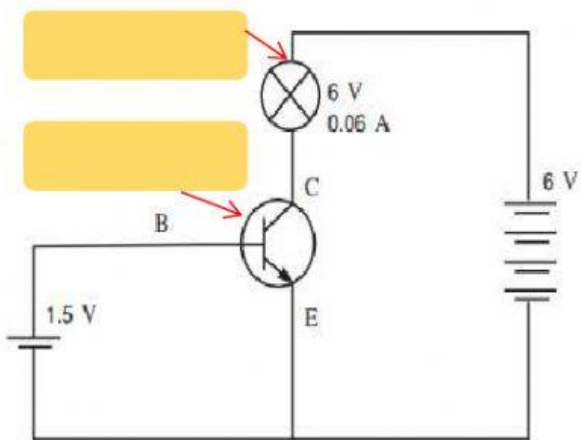

การต่อวงจรทรานซิสเตอร์

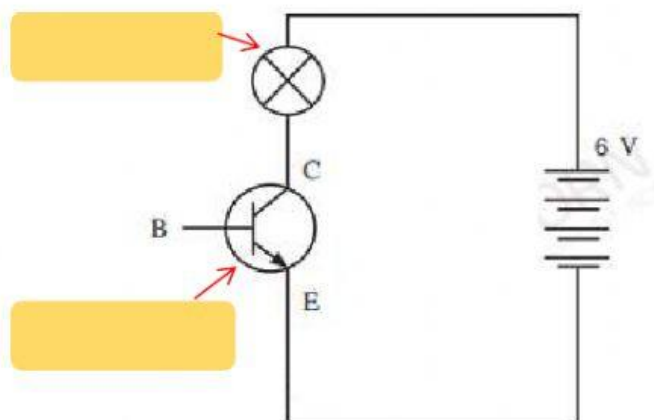

การต่อวงจรทรานซิสเตอร์