
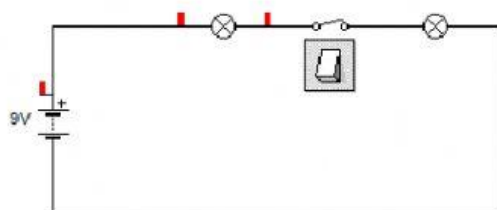



EXERCICIS ELECTRICITAT CROCCCLIP

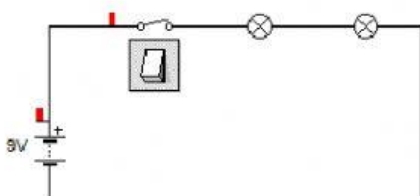1. Monta estos circuits al Crocclip i respon:




- a) Estos circuit són circuits
- b) Quan es trenca una bombeta en aquest circuit l'altra bombeta
- c) Influeix d'alguna manera la posició de l'interruptor?
- d) El valor del voltatge total del circuit és: V
- e) El valor de la intensitat del circuit és: A (el resultat ha d'estar en Ampers)
- f) Cada bombeta té un voltatge de: V
- g) Cada bombeta té una intensitat de: A (el resultat ha d'estar en Ampers)

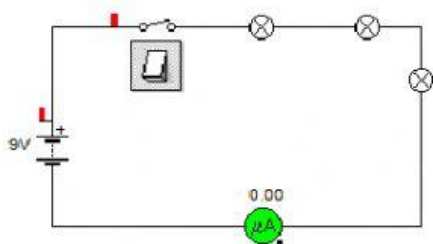2. Monta estos circuits i respon a les següents preguntes:





Circuit A

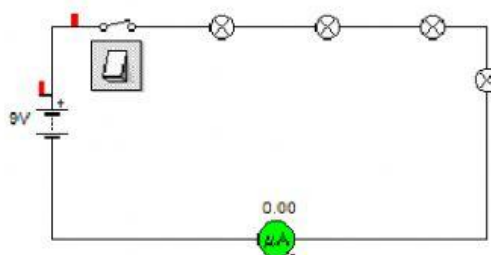

Circuit B


- La intensitat en el circuit A és de: A (el resultat ha d'estar en Ampers)
- La intensitat en el circuit B és de: A (el resultat ha d'estar en Ampers)
- Si la Resistència de la bombeta és de 100Ω el valor de la resistència total del circuit A és de Ω i la del circuit B és de Ω .

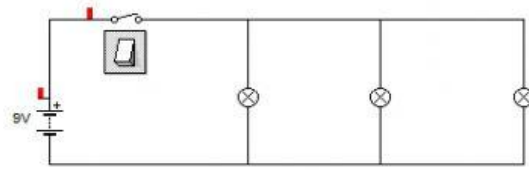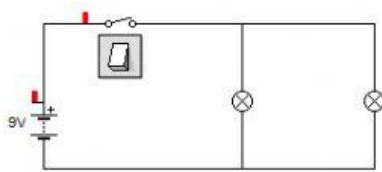3. Monta estos circuit a Crocclip i respon:




- Estos circuit són circuits
- Quan es trenca una bombeta en aquest circuit les altres bombetes
- Les bombetes brillen que en un circuit sèrie?
- En el circuit A el valor del voltatge total del circuit és: V
- El valor de la intensitat total del circuit A és: A (el resultat en Ampers)
- Cada bombeta del circuit A té un voltatge de: V
- Cada bombeta del circuit A té una intensitat de: A (el resultat en Ampers)
- En el circuit B el valor del voltatge total del circuit és: V
- El valor de la intensitat total del circuit B és: A (el resultat en Ampers)
- Cada bombeta del circuit B té un voltatge de: V
- Cada bombeta del circuit B té una intensitat de: A (el resultat en Ampers)

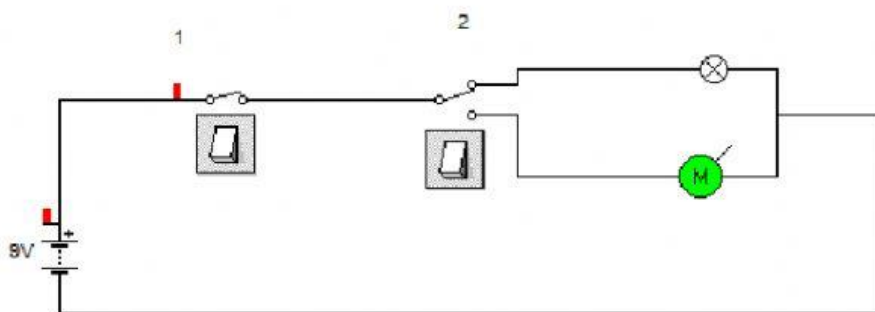4. Monta el circuit de la figura en Crocclip i respon:



- Com es diu l'element de control 1?
- Com es diu l'element de control 2?
- Tal i com està el circuit no funciona res / funciona la bombeta / funciona el motor
- Si accionem l'element 1 funciona la bombeta / funciona el motor / no funciona res
- Si accionem l'element 1 i 2 funciona la bombeta / funciona el motor / no funciona res

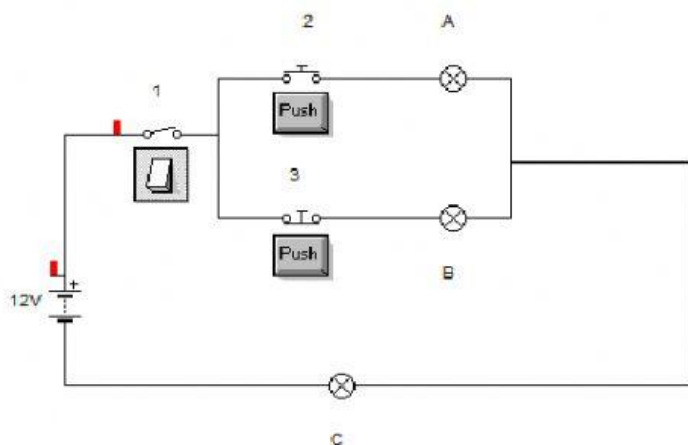
5. Monta el circuit de la figura en Crocclip i respon:



- L'element 1 es diu:
- L'element 2 es diu:
- L'element 3 es diu:
- Ompli la taula i di quines bombetes s'accionen si:

	Bombeta A	Bombeta B	Bombeta C
Si accionem només 1			
Si accionem 1 i 2			
S accionem 1 i 3			
Si accionem 1, 2 i 3			

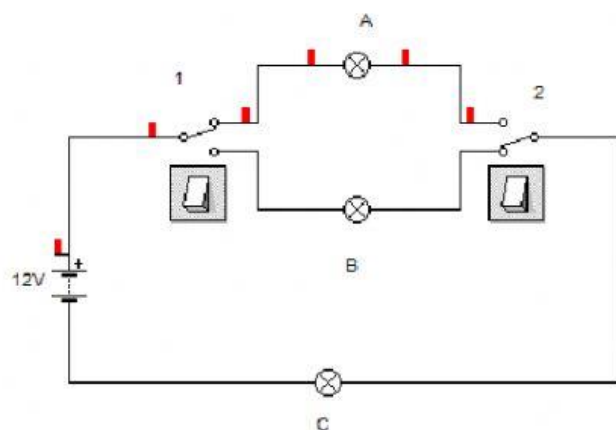
6.Monta el circuit de la figura en Crocclip i respon:



- L'element 1 i 2 són:
- Ompli la taula i di quines bombetes s'accionen si:



	Bombeta A	Bombeta B	Bombeta C
Els elements 1 i 2 están en la posició de dalt			
Els elements 1 i 2 están en la posició de baix			
L'element 1 està dalt i el 2 baix			
L'element 1 està baix i el 2 dalt			

5. Monta el dos circuits i observa el que passa quan tanques l'interruptor.

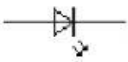L'element  és un díode LED de color verd i no soporta més de 2V i

l'element  és una resistència.

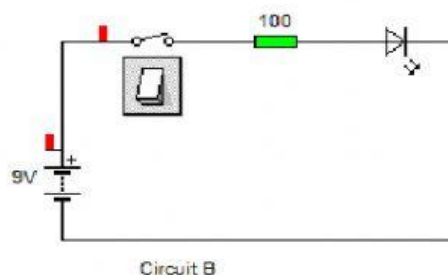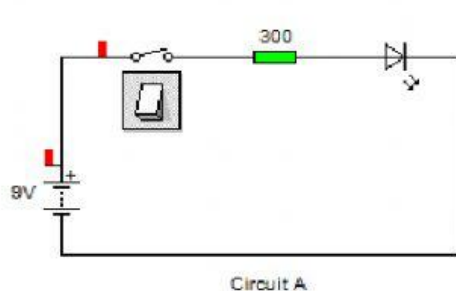Coloca un voltímetre a cada element i contesta:



- a) El voltatge de la resistència en el circuit A és de _____ V i per tant
el LED s'il·lumina / explota.
- b) El voltatge de la resistència en el circuit B és de _____ V i per tant
el LED s'il·lumina / explota.